
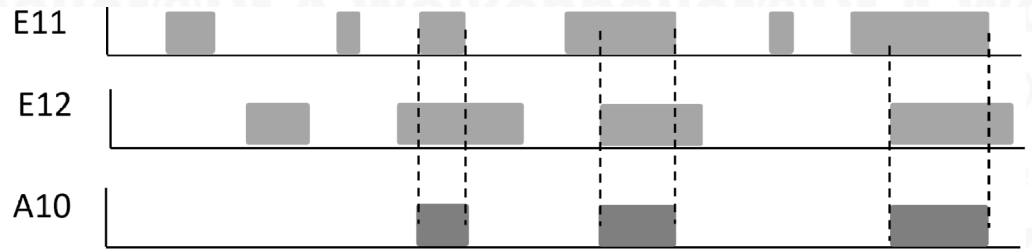


Signal-Zeit-Diagramm

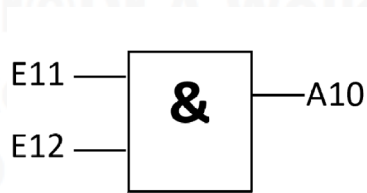Sie: Klasse! Eine andere Möglichkeit die Ein- und Ausgangszustände zu beschreiben ist das **Signal-Zeit-Diagramm**. Dabei wird der zeitliche Verlauf der Ein- und Ausgänge dargestellt. Schau, z.B. eine UND-Verknüpfung...



Sie: Hier, versuch`es selber mal...

